

计算机设计与实践

流水线CPU及SoC设计

任务A：理想流水线设计

2025 · 夏



HITSZ 实验与创新实践教育中心
Education Center of Experiments and Innovations, HITSZ

实验目的

- ◆ 加深对流水线CPU**结构**和**工作原理**的理解
- ◆ 熟练掌握数字电路的仿真调试方法



实验内容


- ◆ 根据CPU的功能，划分流水线
- ◆ 根据流水线的划分添加流水寄存器，实现理想流水线
- ◆ 运行功能仿真，验证理想流水线CPU



回顾


◆ 时序逻辑
 
```
reg [3:0] a_q;  
  
always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin  
    if (~rst_n)      a_q <= 4'h0;  
    else if (a_change) a_q <= a_d1;  
    else              a_q <= a_d2;  
end
```



◆ 组合逻辑
 
```
reg [3:0] a_q;  
  
always @ (*) begin  
    if (a_change) a_q = a_d1;  
    else          a_q = a_d2;  
end
```



流水线划分

◆ 五级流水线


IF (instruction fetch): 从存储器中取出指令

ID (instruction decode): 读寄存器并译码指令

EX (execute): 执行操作或计算地址


MEM (memory access): 访问数据存储器中的操作数

WB (write back): 将结果写入寄存器

 

流水寄存器

- 添加流水寄存器

 

- 1) 保存该流水级输出数据信息，交给下一级处理，并共享给其他指令
- 2) 切割组合逻辑，提升系统频率

流水寄存器

- 确认流水寄存器内容 (IF/ID)

IF/ID



PC: J型指令、B型指令

PC+4: J型指令

inst: 所有指令

RTL实现 (示例)

```
1 always @ (posedge clk or posedge rst) begin
2     if (rst) id_pc <= 32'h0;
3     else     id_pc <= if_pc;
4 end
5
6 always @ (posedge clk or posedge rst) begin
7     if (rst) id_inst <= 32'h0;
8     else     id_inst <= if_inst;
9 end
```





流水寄存器

- 添加流水寄存器的框图

示例

单周期CPU

  

流水线CPU

取指逻辑

- ◆ 修改取指逻辑：从复位撤销开始，每个时钟周期不间断连续取指


```
1 // 复位信号发生边沿变化时首次取指；上一条已取回，同时立即取下一条
2 assign ifetch_req = first_req | ifetch_valid;
3 assign ifetch_addr = pc;
```

- ◆ 指令何时处于IF阶段？

- 指令发出取指请求时，
指令就处于IF阶段

- ◆ 指令何时处于ID阶段？

- 指令机器码返回时，
指令可以进行译码了，
指令就处于ID阶段

 

理想流水线仿真验证

- ◆ 使用指导书提供的指令序列，在RARS汇编

```
xori    t0, zero, 1
ori     t1, zero, 2
addi    t2, zero, 3
lui     t4, 0x4
auipc   t5, 0x0
slti    t6, zero, 2
add     s0, t0, t1
```

- ◆ 导出机器码，生成.coe文件并导入至IROM
- ◆ 运行功能仿真，观察指令能否重叠执行
- ◆ **注意代码规范性，可以避免很多问题！**





HITSZ 实验与创新实践教育中心
Education Center of Experiments and Innovations, HITSZ